

SIMPLE ALLUMAGE


Ce montage permet de commander (mise en ou hors service) une ou plusieurs lampes d'éclairage d'un seul endroit .

Exemple :

Commande de deux lampes d'éclairage par un interrupteur .

Ces deux lampes sont éteintes si l'interrupteur est ouvert et allumé lorsqu'il est fermé.

Schéma développé du montage :

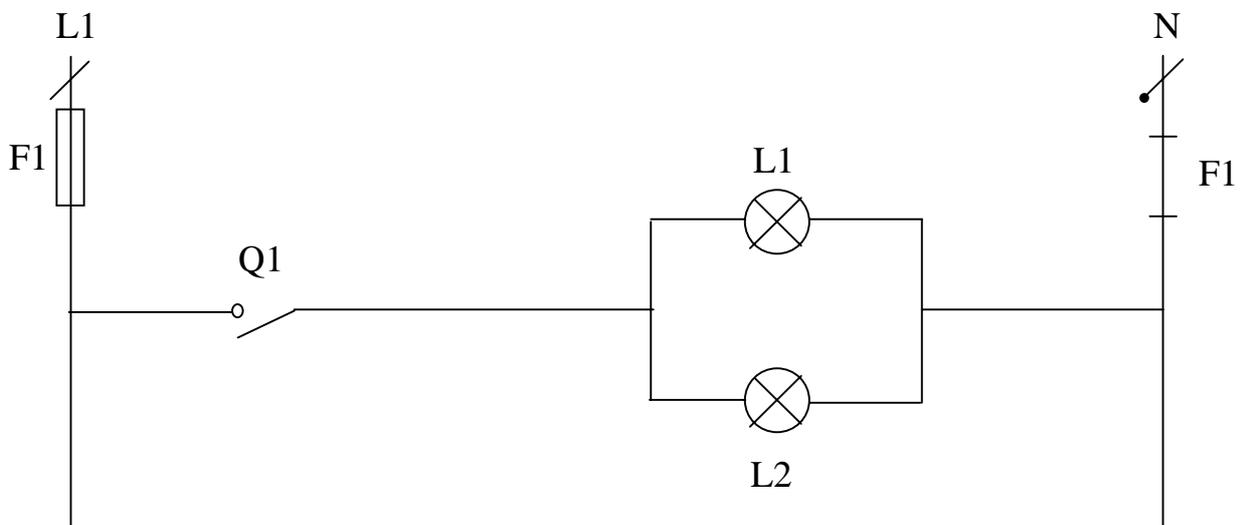

Légende :


F1 : coupe circuit bipolaire du circuit d'éclairage

Q1 : interrupteur unipolaire

L1 : lampe d'éclairage

L2 : lampe d'éclairage


Schéma architectural

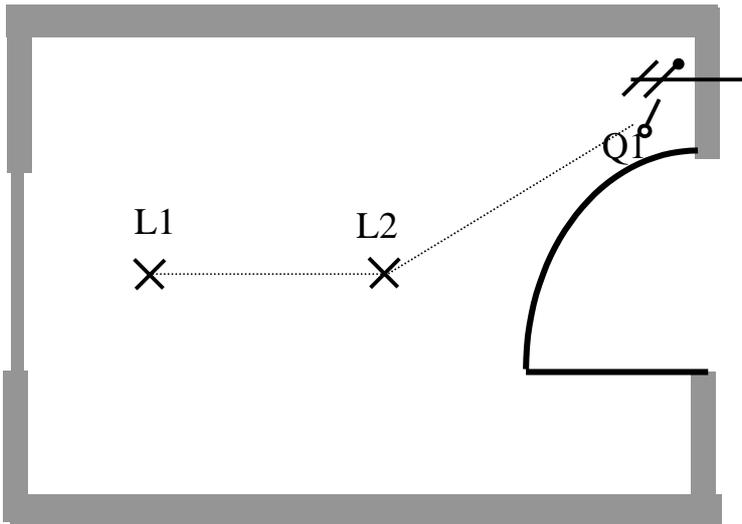

SYMBOLES

Phase + Neutre	
Interrupteur unipolaire	
Lampes	


Schéma multifilaire

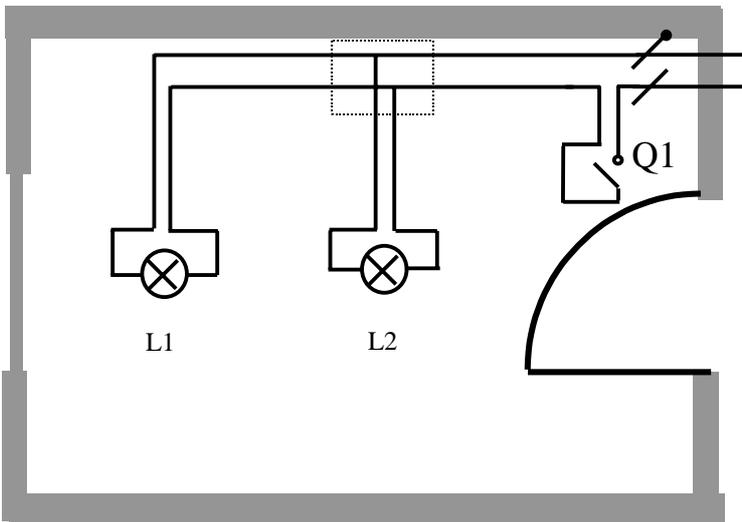

SYMBOLES

Phase + Neutre	
Interrupteur unipolaire	
Lampes	

Schéma unifilaire

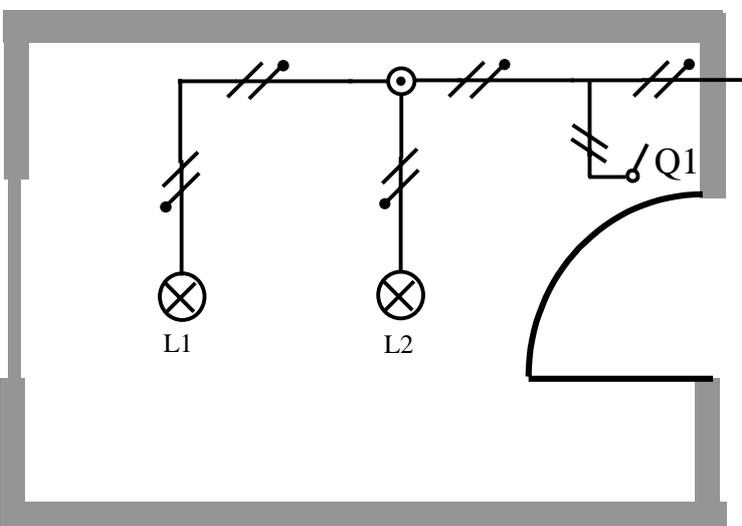

SYMBOLES

Phase + Neutre	
Interrupteur unipolaire	
Lampes	

